


# Meritev šunmih veličin z amaterskimi sredstvi

Marko Čebokli S57UUU

RIS 2016, Ljubljana

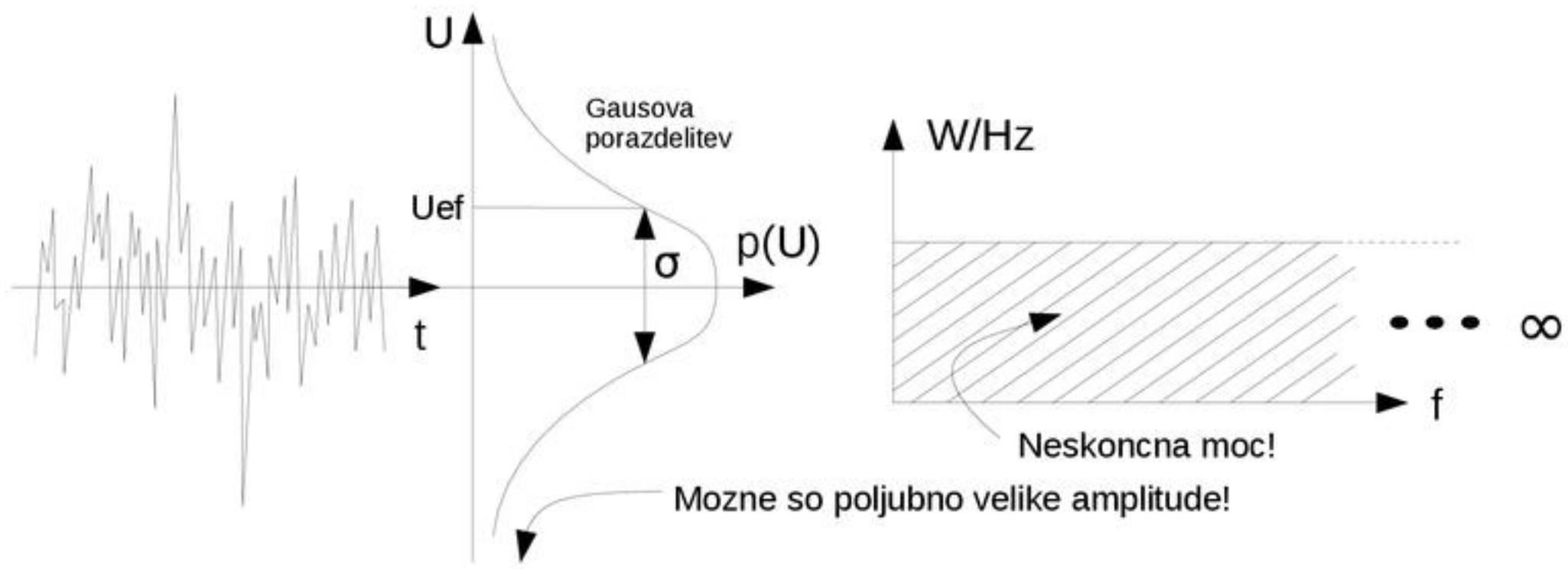
# BELI SUM

»Matematicna« definicija:  
Spektralna gostota moci neodvisna od frekvence



»Tehnicna« definicija:  
Konstantna spektralna gostota moci v pasu, ki nas zanima

Primer: topotni sum upora

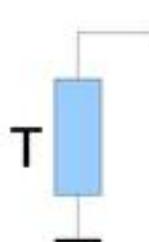


$$N = k_B T \text{ [W/Hz]}$$

Po Planckovi formuli praktično konstanten (1%) do 100GHz,  
vecji problem so parazitske induktivnosti in kapacitivnosti

Pri 300K je  $N = -174 \text{ dBm/Hz}$


# Meritev moci sirokopasovnih signalov

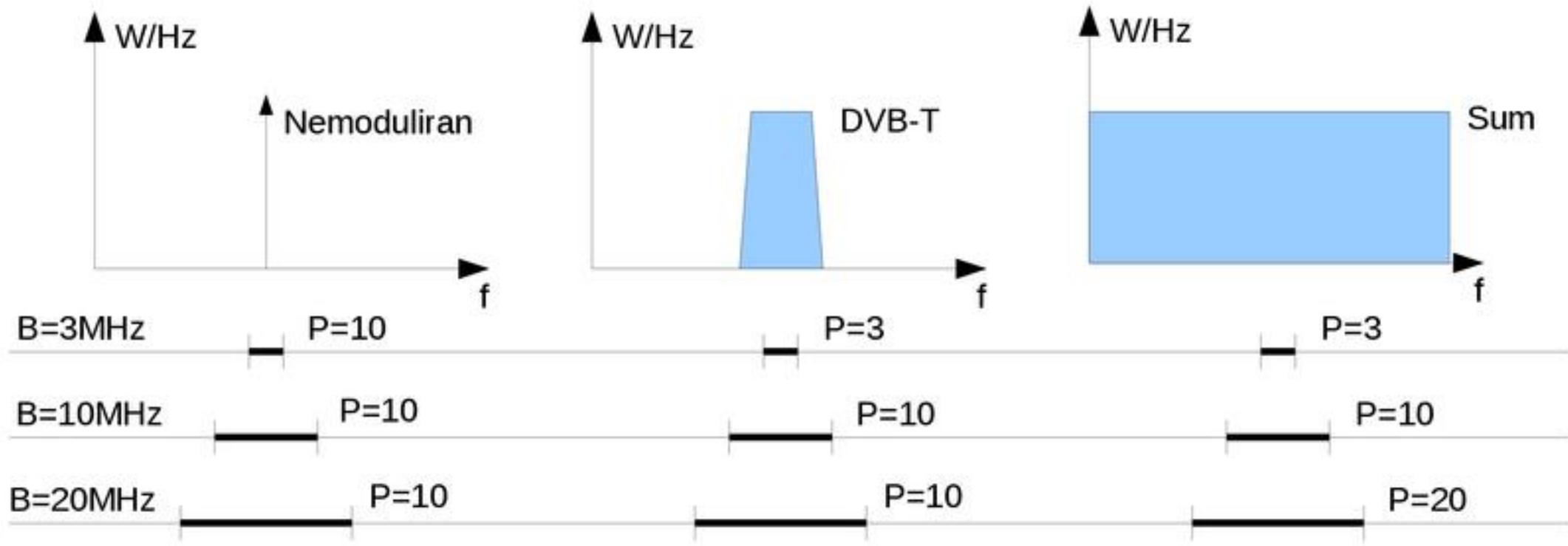

Idealno: merilnik moci mora zajeti ves signal

Pri sumu to ni mozno, zato bo izmerjena moc vedno odvisna od pasovne sirine merilnika

## Meritev moci suma (analogno)

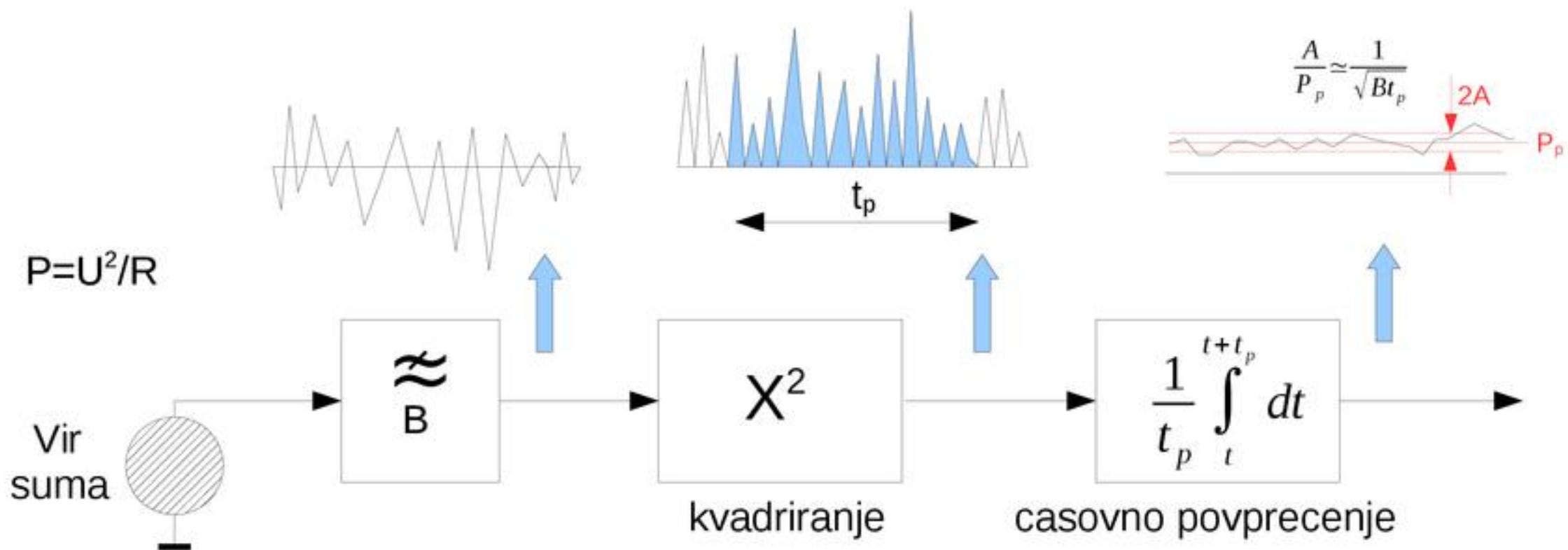


Funkcijo casovnega povprecenja v spektralnem analizatorju opravlja video filter: cim ozji je, tem daljsi je efektivni cas povprecenja.

Za natancno meritev suma potrebujemo cim vecjo pasovno sirino (vec informacije) pred detekcijo, in cim manjso (daljse povprecenje) po njej

Spektralni analizator ima ponavadi logaritemski (dB) prikaz: pred povprecenjem je se logaritmiranje, ki poreže vrhove in s tem zmanjša povprecje.

Vrednosti suma, odcitani na logaritemskem prikazu, moramo zato pristeti 2.5dB.

## Meritev moci suma (digitalno)

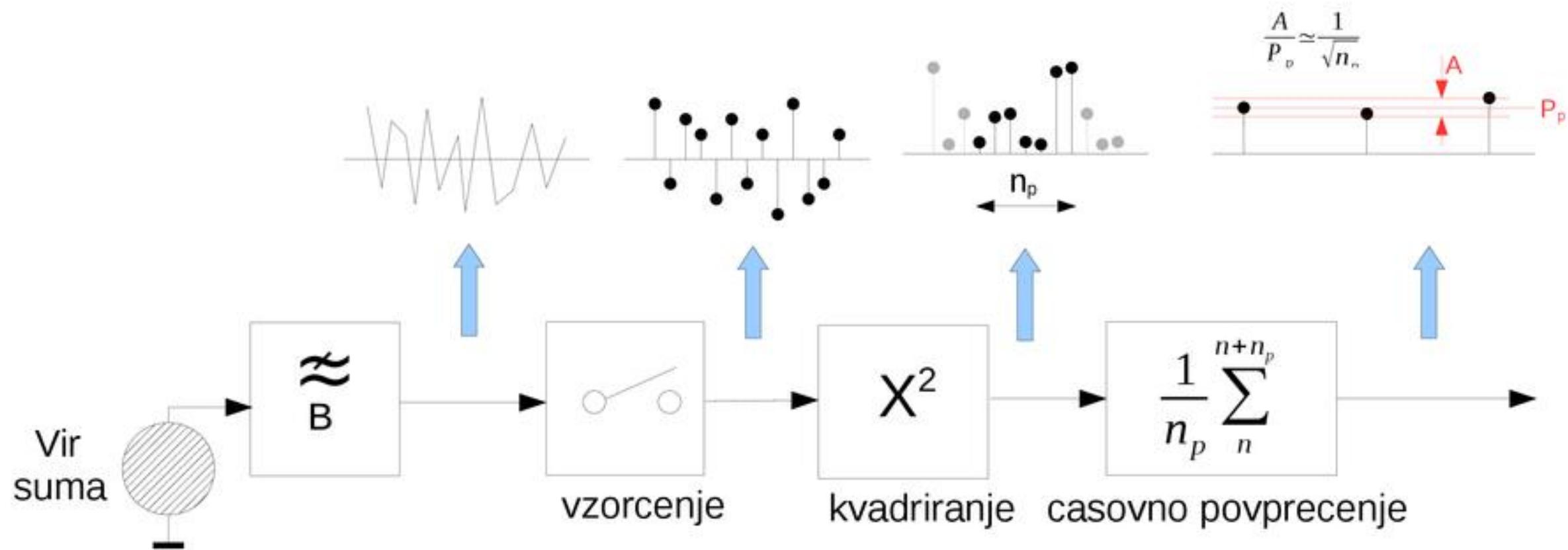


Za stabilno meritev moramo povpreciti cim vec vzorcev (velik  $n_p$ )

Visja frekvenca vzorcenja nam da vec vzorcev v casovni enoti – zazeljeno je vsaj kak miljon vzorcev na sekundo.

Seveda pa mora imeti signal na vhodu zadostno pasovno sirino B, da dobimo neodvisne vzorce. (Nyquist:  $B > 2f_s$ )

Zato vzorcenje izhoda SSB sprejemnika z zvocno kartico ni posebno ucinkovita metoda merjenja suma.

# Sum v ojacevalniku

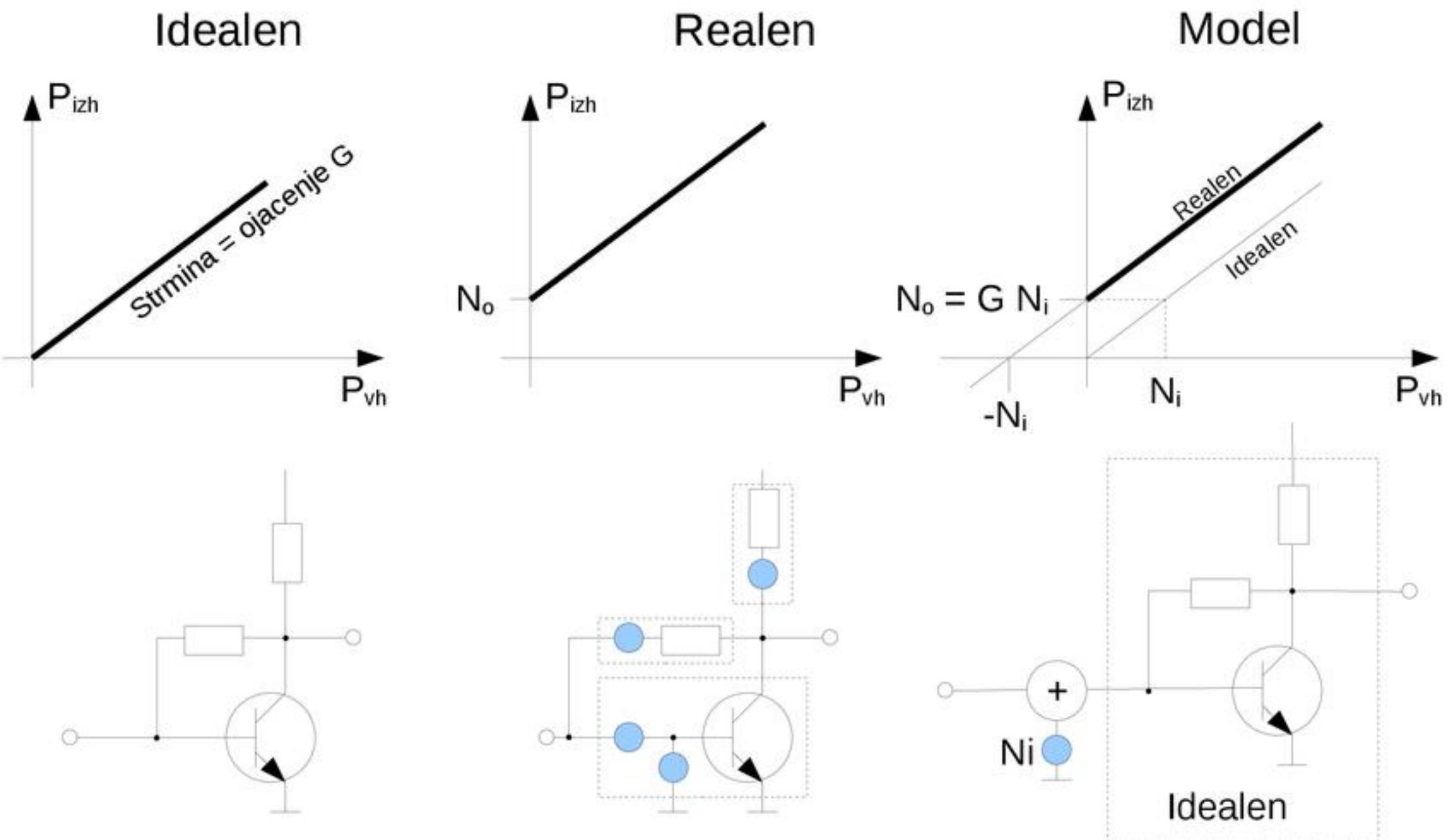

Vse vire preračunamo na vhod, da lahko skupni sum primerjamo s koristnim vhodnim signalom

# Absolutna meritev nivoja suma



1. Natancno moramo poznati ojacenje merjenca
2. Tocnost meritve nivoja pri spektralnih analizatorjih je +1 dB do +3dB in slabse
3. Tocna pasovna sirina analizatorja? (Tipicno 1.2X 3dB sirina)
4. Sirokopasovna preobremenitev analizatorja?

Primer: Merjenec NF=1dB (75K), G=30dB

Breme 300K, analizator NF=30dB (290kK)


Merjeni nivo =  $1000 * (300 + 75) + 290000 = 665000$  K

Prispevek merjenca je  $1000 * 75 = 75000$ , to je 11% oz. 0.5dB

Za meritev malih nivojev suma metoda ni kaj prida
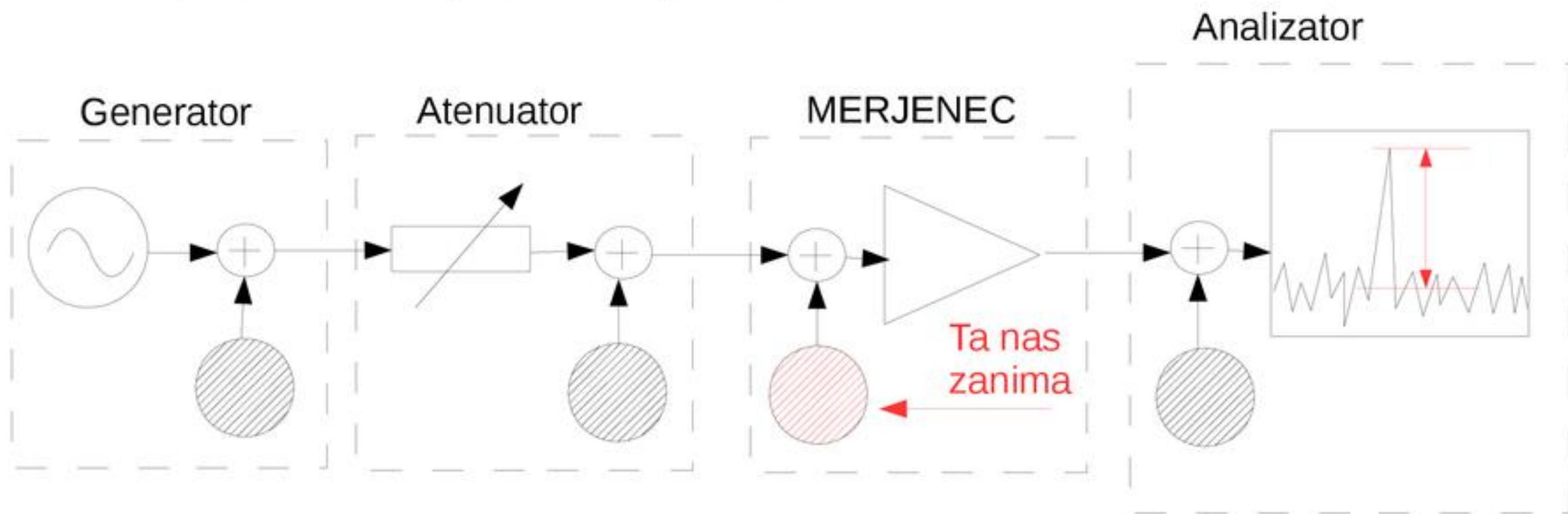
# Meritev preko razmerja S/N (občutljivosti)


Ni treba poznati ojacenja merjenca  
Absolutna kalibracija analizatorja ni vazna



1. Koliksen del suma v resnici izhaja iz merjenca?
2. Pri velikem S/N, točnost logaritemskega detektorja?
3. Pri veliki atenuaciji, točnost atenuatorja, presluhi?
4. Koliksa je točna pasovna sirina analizatorja?

Metoda je uporabna za grobi preizkus, dela / ne dela, »smo gluhi ali ne?«

# Meritev s sumnim virom kot referenco

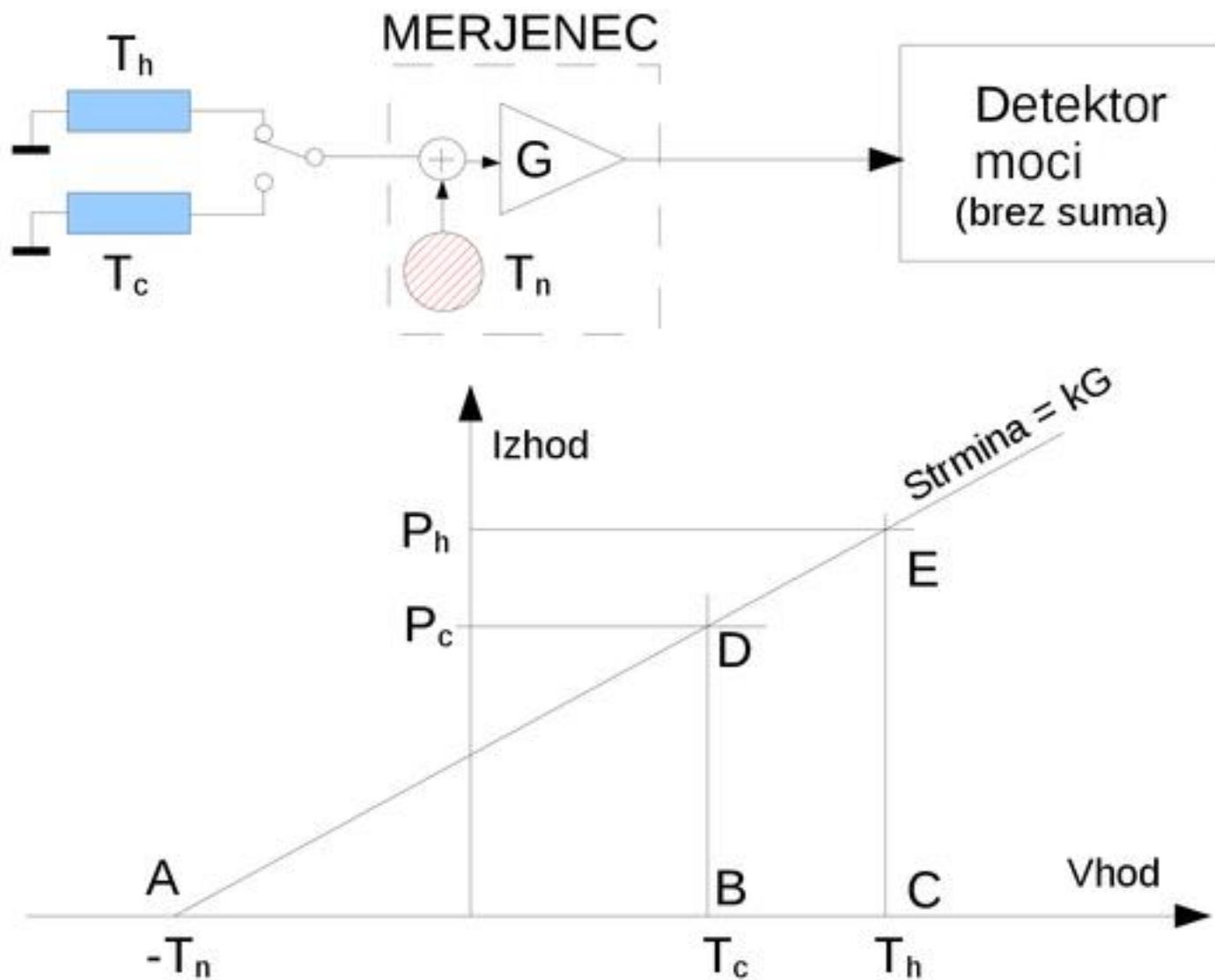

- v  $T_n$  je skrit tudi prispevek suma realnega detektorja moci
- ne izvemo ojacenja  $G$  (izvemo lahko samo produkt  $kG$ )

Sumno stevilo:  $NF = 10 \log \left( \frac{T_n}{290} + 1 \right) \quad T_n = 290 \left( 10^{\frac{NF}{10}} - 1 \right)$

$$P_h = kG(T_h + T_n)$$

$$P_c = kG(T_c + T_n)$$

Konstanta k vseuje Boltzmanovo  $k_b$ , pasovno sirino in ojacenje detektorja

Trikotnik  
ABD:

$$\frac{T_c + T_n}{P_c} = \frac{T_h + T_n}{P_h}$$

$$T_n = \frac{P_c T_h - P_h T_c}{P_h - P_c}$$


Spodaj in zgoraj delimo s  $P_c$ :

$$T_n = \frac{T_h - \frac{P_h}{P_c} T_c}{\frac{P_h}{P_c} - 1} = \frac{T_h - Y T_c}{Y - 1} \quad Y = \frac{P_h}{P_c}$$

Za meritev  $T_n$  zadosca, da poznamo razmerje  $P_h/P_c$


# Kalibrirana meritev s sumnim virom

Kalibracija:

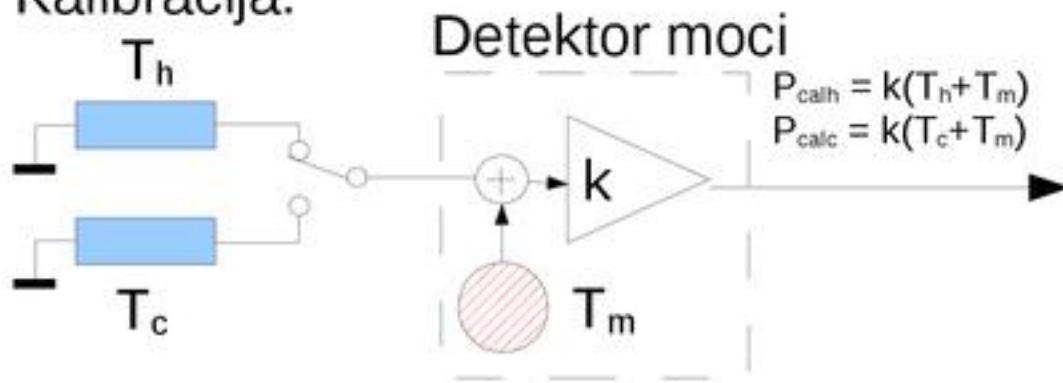

S to kalibracijo izvemo vrednosti  $T_m$  in  $k$ :
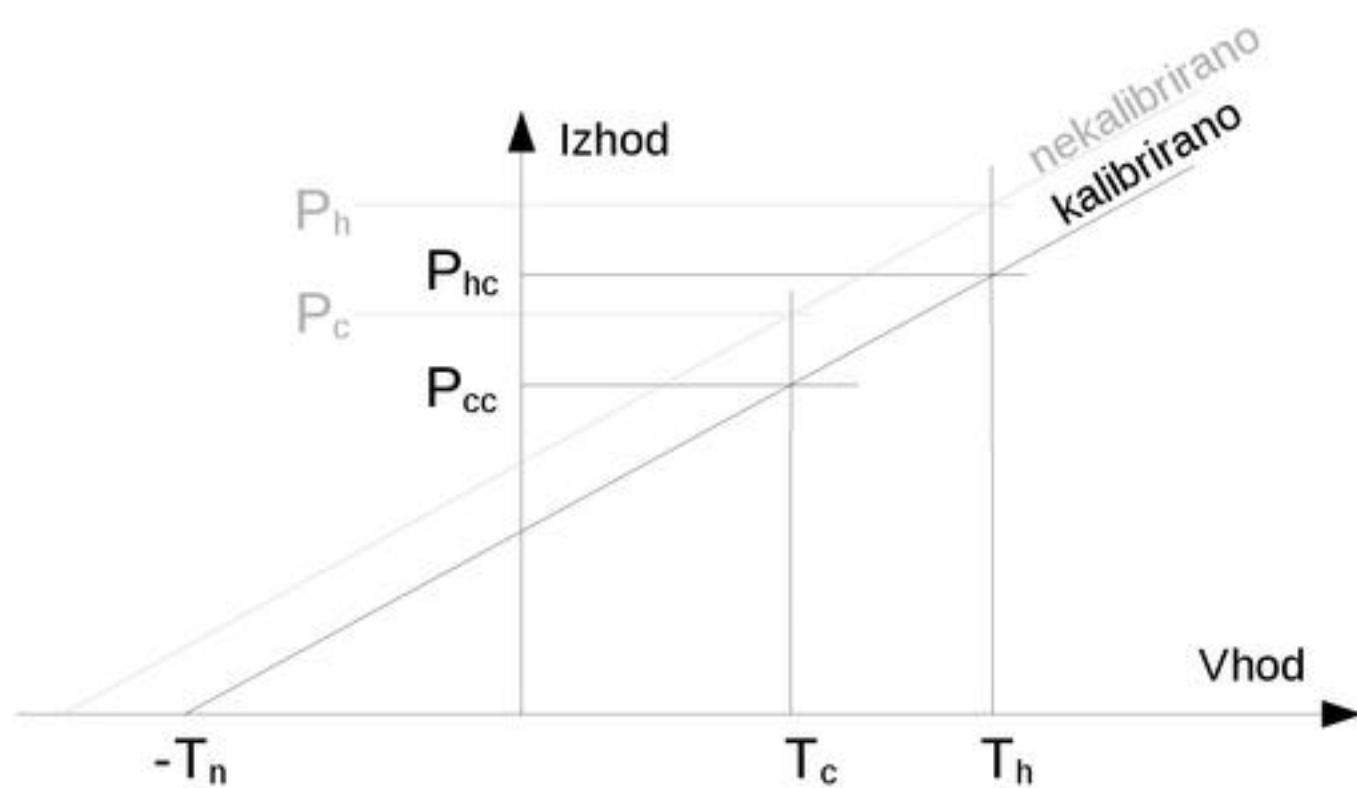
$$T_m = \frac{P_{calc} T_h - P_{calh} T_c}{P_{calh} - P_{calc}} \quad k = \frac{P_{calh} - P_{calc}}{T_h - T_c}$$



Pri meritvi potem racunamo:

$$P_{hc} = P_h - k T_m$$

$$P_{cc} = P_c - k T_m$$

$$T_n = \frac{P_{cc} T_h - P_{hc} T_c}{P_{hc} - P_{cc}}$$

$$G = \frac{1}{k} \frac{P_h - P_c}{T_h - T_c}$$

# Popravki zaradi slabljenj

## Slabljenje med virom suma in merilnikom pri kalibraciji:

namesto  $T_h$  in  $T_c$  na vhodu upostevamo  $T_{ha}$  in  $T_{ca}$ , ki vsebujeta slabljenje a in prispevek suma  $(1-a)T_a$ , kjer je  $T_a$  fizicna temperatura slabilca

$$T_{ha} = aT_h + (1-a)T_a$$

$$T_{ca} = aT_c + (1-a)T_a$$

## Slabljenje med virom suma in merjencem:

popravimo  $T_h$  in  $T_c$  enako kot pri kalibraciji

## Slabljenje med merjencem in detektorjem moci:


lahko upostevamo samo pri kalibrirani meritvi, in sicer tako, da:

- $T_m$  povecamo za  $(1-a)T_a$
- izmerjeno ojacenje delimo z a

# Meritev moci sumnega vira

(za kalibracijo virov, meritev sumne temperature antene...)


Kalibracija:

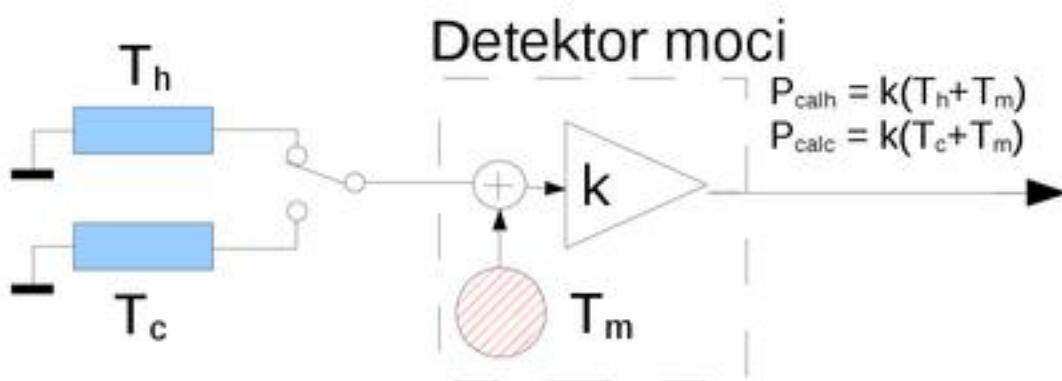

S to kalibracijo izvemo vrednosti  $T_m$  in  $k$ :

$$T_m = \frac{P_{calc} T_h - P_{calh} T_c}{P_{calh} - P_{calc}} \quad k = \frac{P_{calh} - P_{calc}}{T_h - T_c}$$

Meritev:

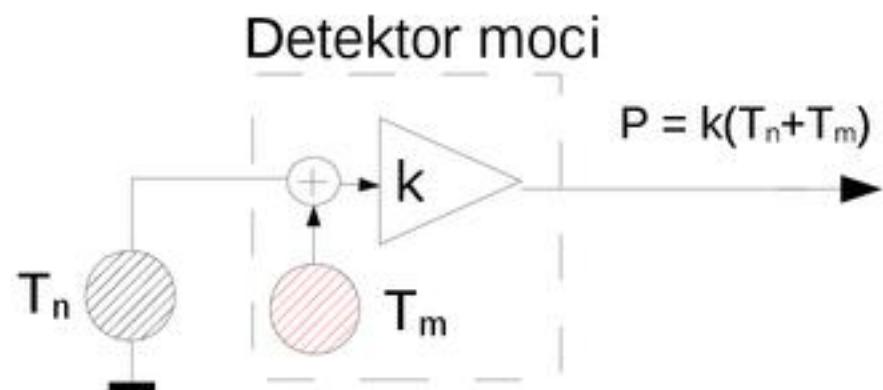



$$T_n = \frac{P}{k} - T_m$$

Pretvorba med temperaturo in ENR:

$$ENR = 10 \log\left(\frac{T_n - 290}{290}\right) \quad T_n = 290\left(10^{\frac{ENR}{10}} - 1\right)$$
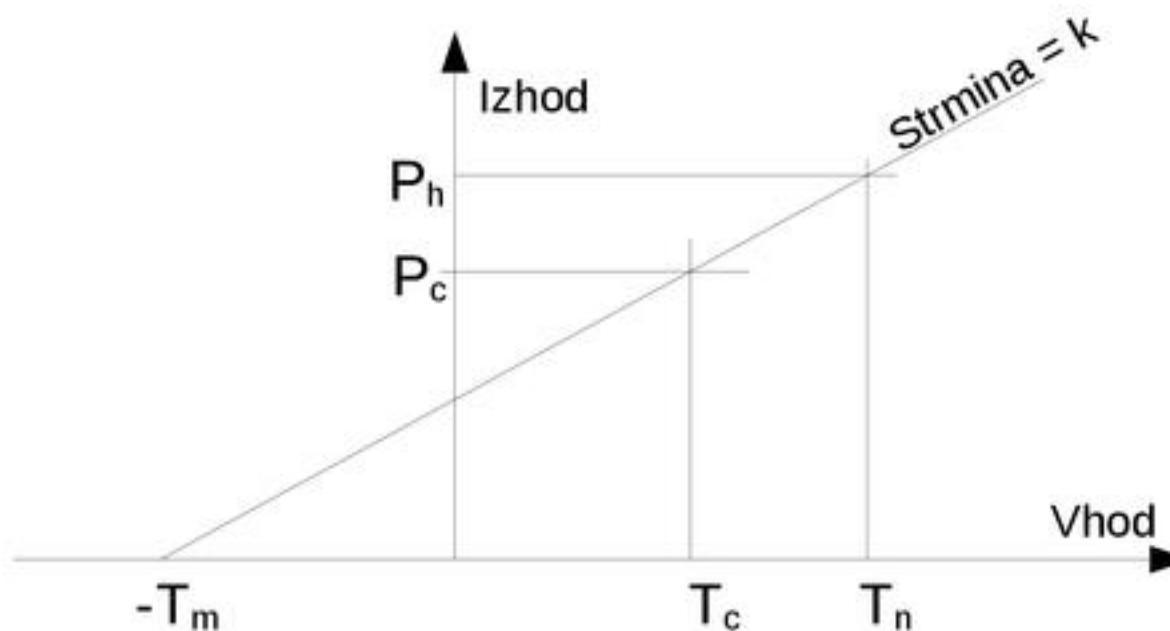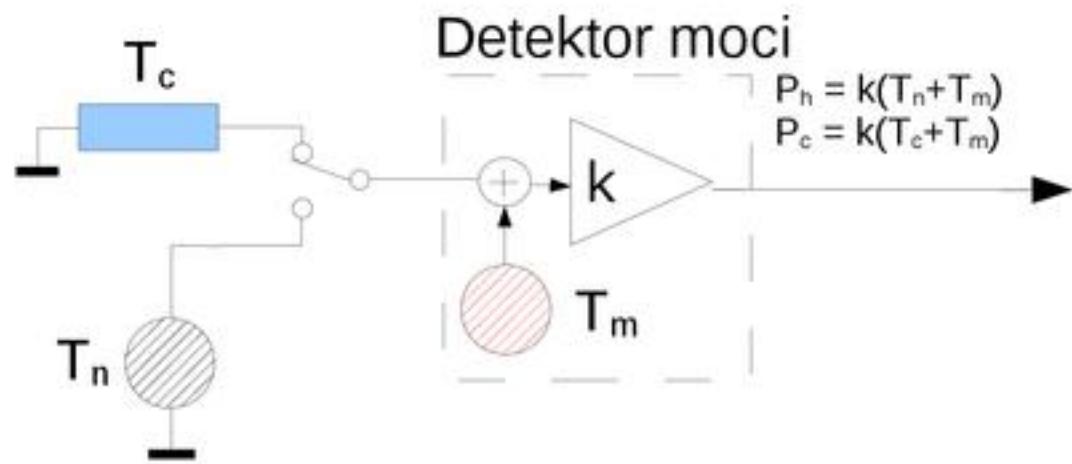
# Meritev moci suma s predpostavljenim sumnim temperaturem merilnega sistema

Ce zelo dobro poznamo sumno temperaturo merilnega sprejemnika, jo lahko uporabimo za umerjanje neznanega vira suma




Poznam  $T_c$  in  $T_m$ :

$$k = \frac{P_c}{T_c + T_m} \quad T_n = T_c + \frac{P_h - P_c}{k}$$


## Prednosti meritev s sumnim virom

- nivo signala primerljiv z nivojem suma merjenca
- sumni viri so poceni
- sumni viri so sirokopasovni, uporabni od MHz do GHz
- pasovna sirina merjenca ne vpliva na rezultat
- ni potrebna absolutna kalibracija detektorja moci
- improvizirani viri (nebo/zemlja)

# Napaka zaradi netocne vrednosti $T_h$

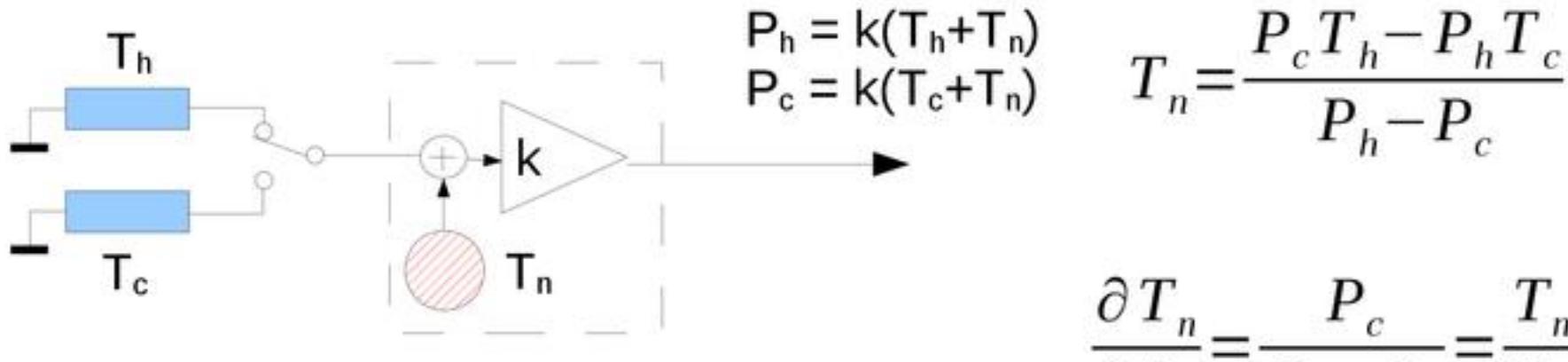
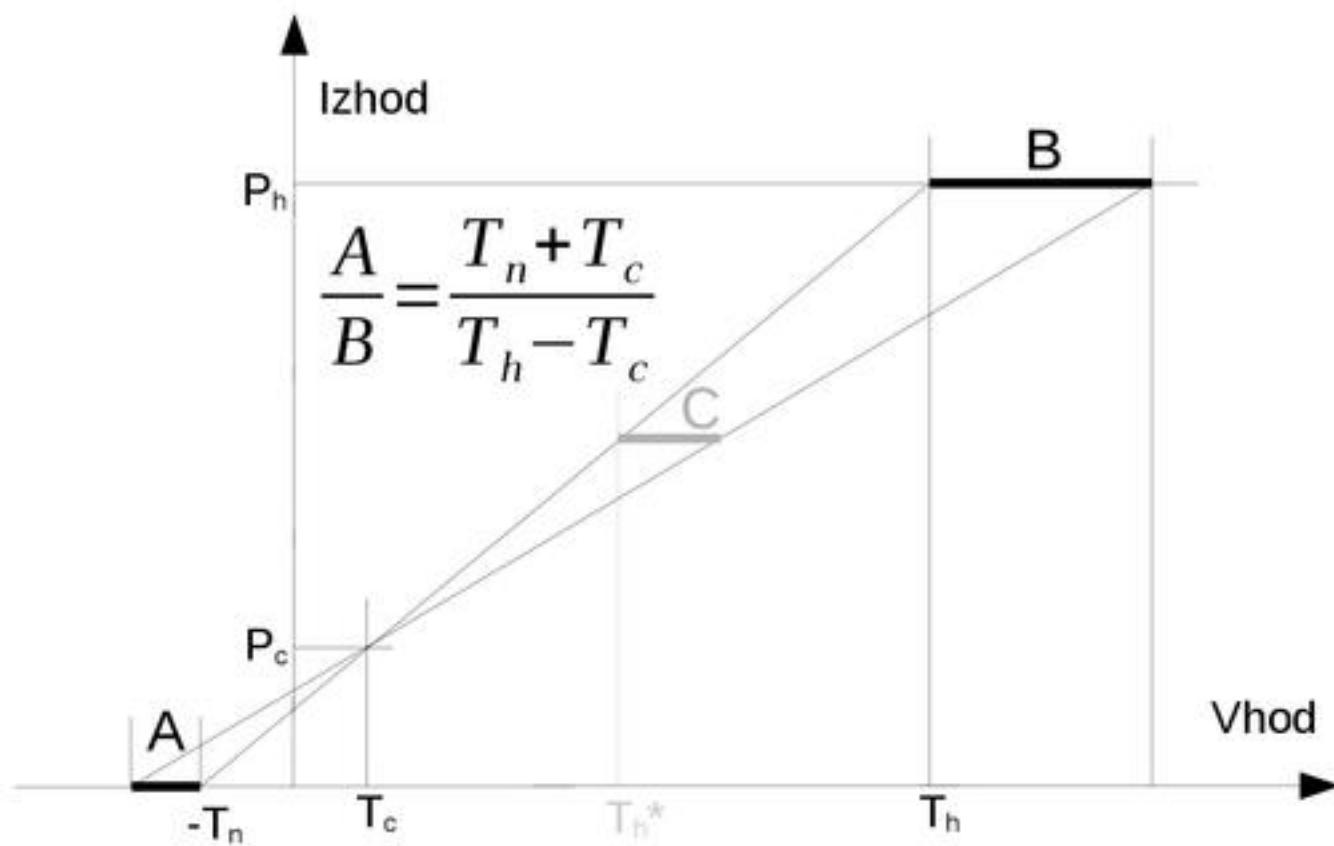
$$\frac{\partial T_n}{\partial T_h} = \frac{P_c}{P_h - P_c} = \frac{T_n + T_c}{T_h - T_c}$$



$$\frac{C}{T_h^*} < \frac{B}{T_h}$$

## Napaka zaradi netocne vrednosti $T_h$

Primeri:  $\epsilon_{th} = \pm 0.1\text{dB}$

Resnicna  $T_n = 3000\text{K}$ ; pri  $T_c=30\text{K}, T_h=300\text{K}$  izmerimo 2921....3078K

Resnicna  $T_n = 3000\text{K}$ ; pri  $T_c=290\text{K}, T_h=1200\text{K}$  izmerimo 2902....3101K

Resnicna  $T_n = 3000\text{K}$ ; pri  $T_c=290\text{K}, T_h=9000\text{K}$  izmerimo 2922....3079K

Resnicna  $T_n = 300\text{K}$ ; pri  $T_c=30\text{K}, T_h=300\text{K}$  izmerimo 291....308K

Resnicna  $T_n = 300\text{K}$ ; pri  $T_c=290\text{K}, T_h=1200\text{K}$  izmerimo 282....318K

Resnicna  $T_n = 300\text{K}$ ; pri  $T_c=290\text{K}, T_h=9000\text{K}$  izmerimo 286....314K

Resnicna  $T_n = 75\text{K}$ ; pri  $T_c=30\text{K}, T_h=300\text{K}$  izmerimo 72.3....77.7K

Resnicna  $T_n = 75\text{K}$ ; pri  $T_c=290\text{K}, T_h=1200\text{K}$  izmerimo 64.1....86.2K

Resnicna  $T_n = 75\text{K}$ ; pri  $T_c=290\text{K}, T_h=9000\text{K}$  izmerimo 66.4....83.8K

Resnicna  $T_n = 25\text{K}$ ; pri  $T_c=30\text{K}, T_h=300\text{K}$  izmerimo 23.5....26.4K

Resnicna  $T_n = 25\text{K}$ ; pri  $T_c=290\text{K}, T_h=1200\text{K}$  izmerimo 15.6....34.7K


Resnicna  $T_n = 25\text{K}$ ; pri  $T_c=290\text{K}, T_h=9000\text{K}$  izmerimo 17.6....32.6K

Opomba:  $1200\text{K} \approx 5\text{dB ENR}$ ,  $9000\text{K} \approx 15\text{dB ENR}$

$\pm 0.1\text{dB}$  pri  $300\text{K}$  je cca  $\pm 7\text{K}$

$30\text{K}, 300\text{K}$  = nebo/zemlja

# Napaka zaradi netocne vrednosti $T_c$

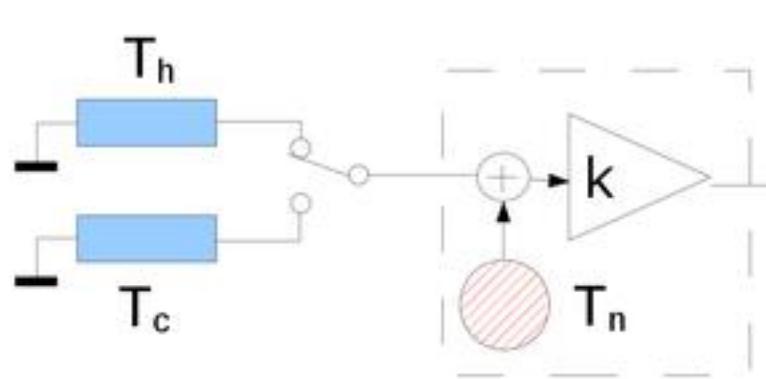


$$P_h = k(T_h + T_n)$$

$$P_c = k(T_c + T_n)$$

$$T_n = \frac{P_c T_h - P_h T_c}{P_h - P_c}$$
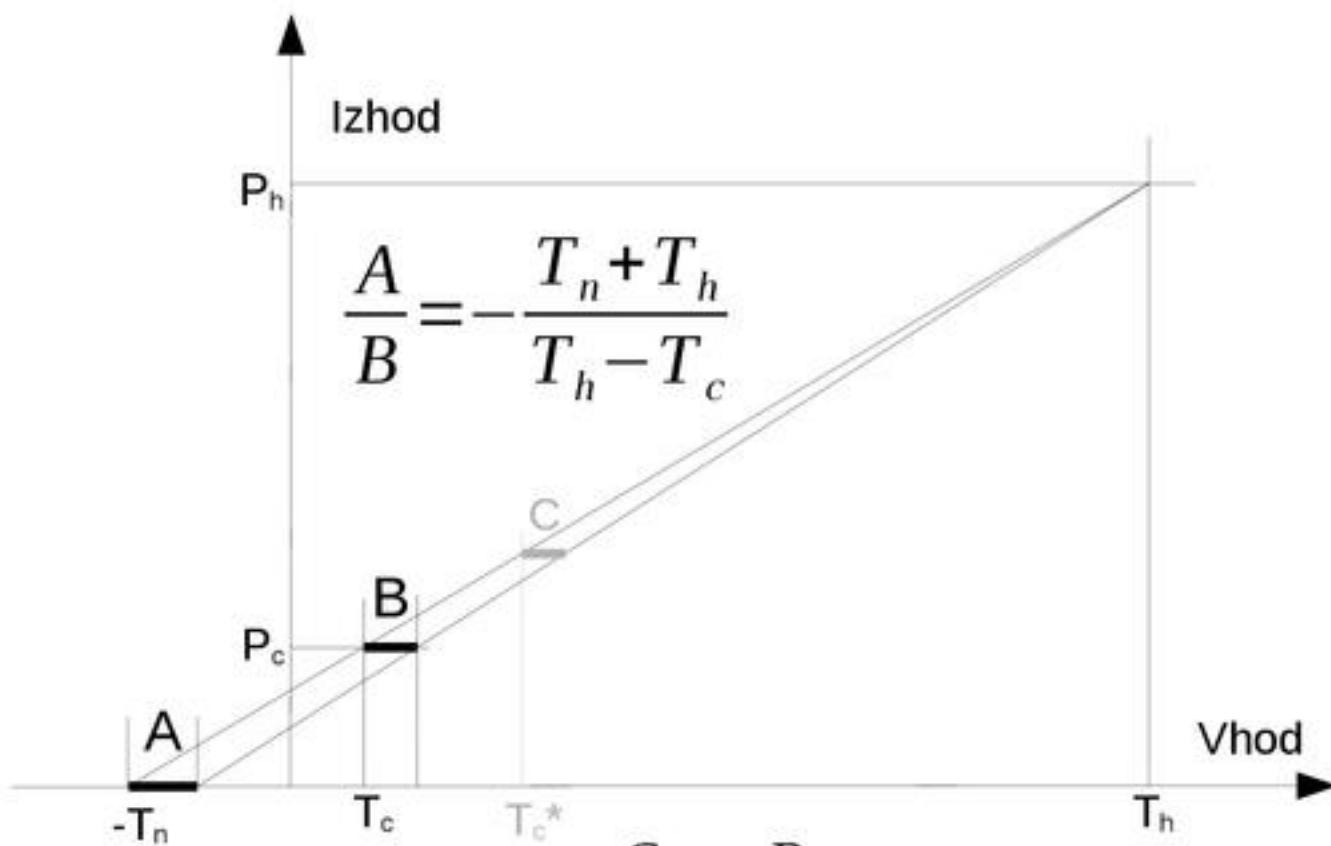
$$\frac{\partial T_n}{\partial T_c} = \frac{-P_h}{P_h - P_c} = -\frac{T_n + T_h}{T_h - T_c}$$



$$\frac{C}{T_c^*} \ll \frac{B}{T_c}$$

## Napaka zaradi netocne vrednosti $T_c$

Primeri za  $\epsilon_{Tc} = \pm 10K$

Resnicna  $T_n = 3000K$ ; pri  $T_c=30K, T_h=300K$  izmerimo 2878....3122K

Resnicna  $T_n = 3000K$ ; pri  $T_c=290K, T_h=1200K$  izmerimo 2953....3046K

Resnicna  $T_n = 3000K$ ; pri  $T_c=290K, T_h=9000K$  izmerimo 2986....3014K

Resnicna  $T_n = 300K$ ; pri  $T_c=30K, T_h=300K$  izmerimo 278....322K

Resnicna  $T_n = 300K$ ; pri  $T_c=290K, T_h=1200K$  izmerimo 284....316K

Resnicna  $T_n = 300K$ ; pri  $T_c=290K, T_h=9000K$  izmerimo 289....311K

Resnicna  $T_n = 75K$ ; pri  $T_c=30K, T_h=300K$  izmerimo 61.1....88.9K

Resnicna  $T_n = 75K$ ; pri  $T_c=290K, T_h=1200K$  izmerimo 61.0....83.0K

Resnicna  $T_n = 75K$ ; pri  $T_c=290K, T_h=9000K$  izmerimo 64.5....86.4K

Resnicna  $T_n = 25K$ ; pri  $T_c=30K, T_h=300K$  izmerimo 13.0....37.0K

Resnicna  $T_n = 25K$ ; pri  $T_c=290K, T_h=1200K$  izmerimo 11.5....38.4K

Resnicna  $T_n = 25K$ ; pri  $T_c=290K, T_h=9000K$  izmerimo 14.6....35.4K

Opomba:  $1200K \approx 5\text{dB ENR}$ ,  $9000K \approx 15\text{dB ENR}$

$\pm 0.1\text{dB}$  pri  $300K$  je cca  $\pm 7K$



$30K, 300K$  = nebo/zemlja

## Napaka zaradi netocne meritve moci

$$T_n = \frac{P_c T_h - P_h T_c}{P_h - P_c}$$

$$\frac{\partial T_n}{\partial P_h} = \frac{P_c(T_c - T_h)}{(P_h - P_c)^2}$$
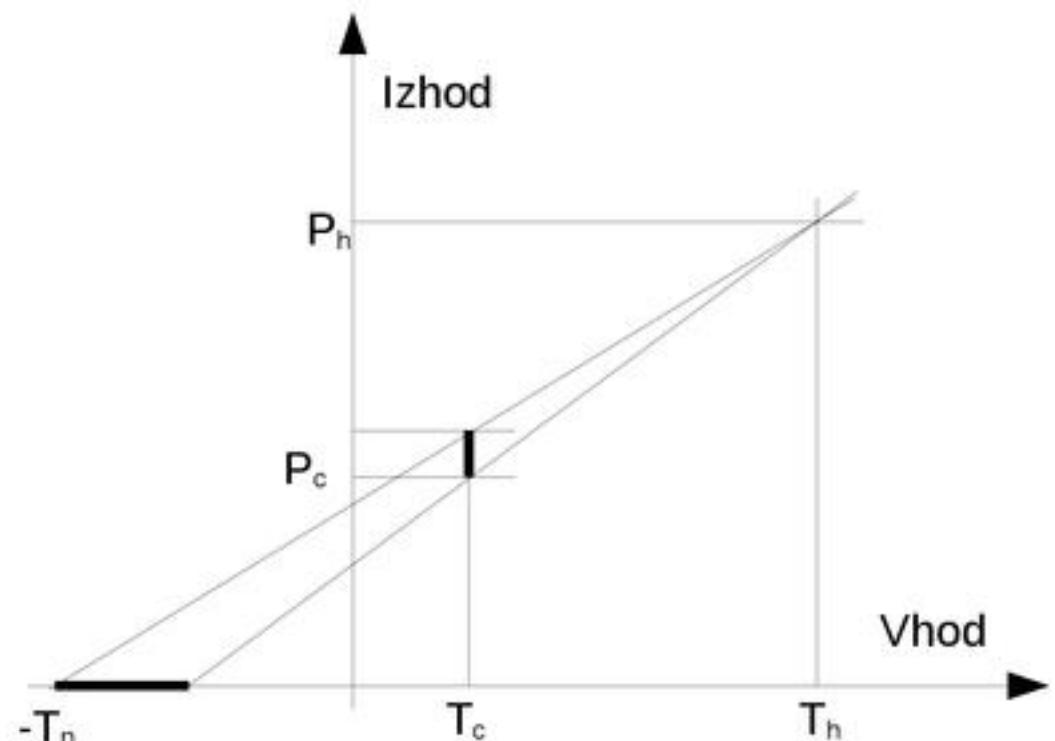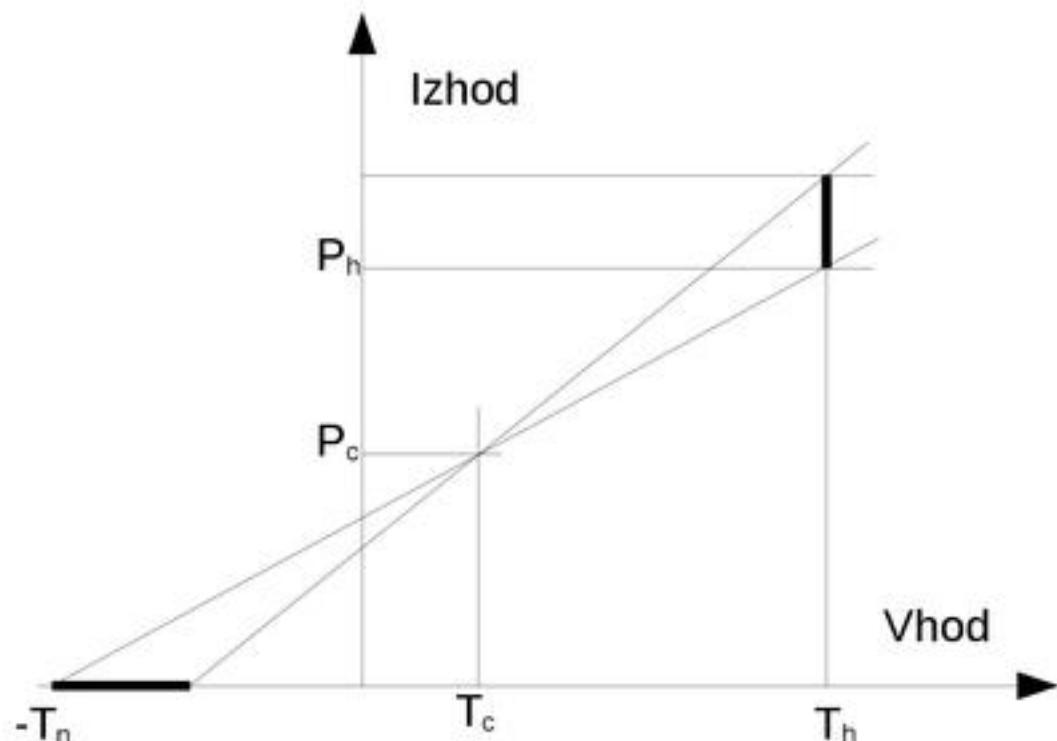
$$\frac{\partial T_n}{\partial P_c} = \frac{P_h(T_h - T_c)}{(P_h - P_c)^2}$$



## Napaka zaradi netocne meritve moci

Primeri:  $\varepsilon_P = \pm 0.1\text{dB}$

Resnicna  $T_n = 3000\text{K}$ ; pri  $T_c=30\text{K}, T_h=300\text{K}$  izmerimo 2328....4167K

Resnicna  $T_n = 3000\text{K}$ ; pri  $T_c=290\text{K}, T_h=1200\text{K}$  izmerimo 2680....3386K

Resnicna  $T_n = 3000\text{K}$ ; pri  $T_c=290\text{K}, T_h=9000\text{K}$  izmerimo 2897....3106K

Resnicna  $T_n = 300\text{K}$ ; pri  $T_c=30\text{K}, T_h=300\text{K}$  izmerimo 284....317K

Resnicna  $T_n = 300\text{K}$ ; pri  $T_c=290\text{K}, T_h=1200\text{K}$  izmerimo 287....323K

Resnicna  $T_n = 300\text{K}$ ; pri  $T_c=290\text{K}, T_h=9000\text{K}$  izmerimo 285....314K

Resnicna  $T_n = 75\text{K}$ ; pri  $T_c=30\text{K}, T_h=300\text{K}$  izmerimo 71....78K

Resnicna  $T_n = 75\text{K}$ ; pri  $T_c=290\text{K}, T_h=1200\text{K}$  izmerimo 63....87K

Resnicna  $T_n = 75\text{K}$ ; pri  $T_c=290\text{K}, T_h=9000\text{K}$  izmerimo 66....84K

Resnicna  $T_n = 25\text{K}$ ; pri  $T_c=30\text{K}, T_h=300\text{K}$  izmerimo 23.5....26.4K

Resnicna  $T_n = 25\text{K}$ ; pri  $T_c=290\text{K}, T_h=1200\text{K}$  izmerimo 15.6....34.7K

Resnicna  $T_n = 25\text{K}$ ; pri  $T_c=290\text{K}, T_h=9000\text{K}$  izmerimo 17.6....32.6K

Opomba:  $1200\text{K} \approx 5\text{dB ENR}$ ,  $9000\text{K} \approx 15\text{dB ENR}$

$\pm 0.1\text{dB}$  pri  $300\text{K}$  je cca  $\pm 7\text{K}$

$30\text{K}, 300\text{K}$  = nebo/zemlja

# Napaka zaradi pasovne sirine merjenca

## **1. Ce je pasovna sirina merjenca manjsa od pasovne sirine merilnika**

- pri nekalibrirani meritvi ni sistematske napake, poveca pa se stresanje rezultatov (potrebujemo daljse povprecenje).
- pri kalibrirani meritvi pride do sistematske napake, ker je med kalibracijo pasovna sirina drugacna kot med meritvijo. Ce merilnik to omogoca, izberemo ozjo merilno pasovno sirino, kot je merjenceva. Ce to ne gre, in ne poznamo tocnega razmerja pasovnih sirin, je to napako tezko popraviti, zato se izogibamo taksni situaciji.

## **2. Ce merjenec vsebuje mesalnik brez sita za zrcalno frekvenco**

- pri nekalibrirani meritvi ni tezav
- pri kalibrirani meritvi je med meritvijo pasovna sirina dvojna, popravek pa je preprost: izmerjeni  $P_{cc}$  in  $P_{hc}$  prepeljemo.

## Napake zaradi neprilagoditev

Za izracun prenosa moci med virom in bremenom moramo poznati kompleksne vrednosti njunih odbojnosti, in razdaljo med njima. Ponavadi ne poznamo faze odbojnosti, zato iz absolutnih vrednosti izracunamo min in max, da ocenimo velikost napake:

$$\min = (1 - \rho_1 \rho_2)^2$$

$$\max = (1 + \rho_1 \rho_2)^2$$

Primer 1: vir in breme sta prilagojena 20dB, ( $\rho_1 = \rho_2 = 0.1$ ) napaka je  $\pm 0.088$  dB max

Primer 2: vir 20dB ( $\rho_1 = 0.1$ ), breme 10dB ( $\rho_2 = 0.32$ ) napaka je  $\pm 0.28$  dB max

Primer 3: vir 20dB ( $\rho_1 = 0.1$ ), breme 5dB ( $\rho_2 = 0.56$ ) napaka je  $\pm 0.5$  dB max

Primer 4: vir 30dB ( $\rho_1 = 0.032$ ), breme 10dB ( $\rho_2 = 0.32$ ) napaka je  $\pm 0.08$  dB max

# Napake zaradi neprilagoditev

## Napake zaradi konstantnih neprilagoditev

- Pri nekalibrirani meritvi je rezultat odvisen samo od razmerja  $Y = P_h/P_c$ , zato konstantna neprilagoditev ne vpliva na rezultat, razen spremembe sumne temperature merjenca zaradi neprilagoditve.
- Pri kalibrirani meritvi povzroci napako v meritvi ojacenja, ta pa pomeni napako pri odstevanju  $T_m$ . To je problem, ce je  $T_m$  velika.

## Napake zaradi spremenljive neprilagoditve sumnega vira ( $\Delta\Gamma$ )

Impedanca sumnega vira je razlicna med stanjem »hladno« in »vroce«, kar direktno povzroci napako v meritvi razmerja  $Y = P_h/P_c$ .

Problem so ojacevalniki z nizko sumno temperaturo in s slabo vhodno prilagoditvijo (n.pr. HEMT na 2m, 70cm)

Resitev je uporaba dodatnega atenuatorja med virom suma in merjencem, ali pa uporaba vira, ki ima tak atenuator ze vgrajen (taksna z nizkim ENR, n.pr. HP364A)

# Napake zaradi vdora zunanjih signalov

Sovrazniki:

- RTV oddajniki, bazne postaje, radioamaterji, policaji ...
- vse v hisi, kar vsebuje oddajnik (mobitel, WIFI, PMR, droni, kljuci od avta...)
- fluoescentne (varcne) svetilke
- racunalniki, routerji, ...
- stikalni napajalniki
- oscilatorji v merjencu, produkti mesanja ...
- ....

Porblem so lahko tudi mocni signali izven merjene pasovne sirine, ce povzrocajo nasicenje ali tvorbo mesalnih produktov v merjencu ali merilniku!

## Napaka zaradi casovne spremenljivosti merilnega sistema

Komponentam merilnega sistema se lastnosti pocasi spreminjajo, predvsem zaradi segrevanja in hlajenja  
Problem je tudi neponovljivost konektorjev

- Pred uporabo pocakamo, da se sistem ogreje (30 minut min)
- Meritev izvajamo hitro (cim manj casa med kalibracijo in meritvijo, pri ročni meritvi tudi med meritvama hladno/vroče)
- Po meritvi preverimo kalibracijo (vir na merilnik kot za kalibracijo, meritev mora pokazati cim blize  $T=0$  in  $G=1$  (0dB))
- Če je mogoče uporabljamo samo konektorje z navojem (N, SMA, TNC), taksnim brez navoja (BNC, MCX) se izogibamo

## Dinamicni obseg meritve

- Merilniki z 8 bitnim A/D imajo relativno malo dinamike (ampak se vedno vec kot nekoc diodni detektorji)
- Sum je naključen signal, vrhovi dosegajo mnogokratnike povprecne vrednosti
- Na vhodu merilnika je lahko prisoten sum v zelo sirokem pasu

### Potreben dinamicni obseg:

- pri minimalnem nivoju (ce ima merjenec ojacenje, bo to kalibracija pri  $T_c$ ) naj sum »miga« vsaj spodnja dva bita.
- pri maksimalnem nivoju (ce ima merjenec ojacenje, bo to meritev pri  $T_h$ ) naj bo povprecna vrednost suma vsaj 10dB pod nivojem nasicenja

Problematicni so predvsem merjenci z velikim ojacenjem, ker pride do velikih razlik nivojev med kalibracijo in meritvijo.

Pomagamo si z attenuatorjem na izhodu merjenca, ki skupno ojacenje zmanjsa na 10...20dB

### Napaka zaradi nelinearnosti merilnika:

Ce imamo velik Y (velik  $T_h$  in mali  $T_n$ ), lahko zaradi nelinearnosti merilnika pride do napak.

## Meritev nebo / zemlja



$$T_{ant} = 10 \dots 50K$$

$$T_{ant} \approx 300K$$

Antena naj ima cim nizje stranske snope, zazeljen pa je tudi glavni snop ozji od 60 stopinj

**Varianta: meritev nebo / upor**

Problem je razlicna impedance antene in upora!

# Meritev nebo + umetni vir suma

Antena  
v nebo

sklopnik

Vir suma




$T_c, T_h$



Sergei RW3BP:


Двухмодовый рупор Скобелева

Skobelev's DMH 3WL Diameter

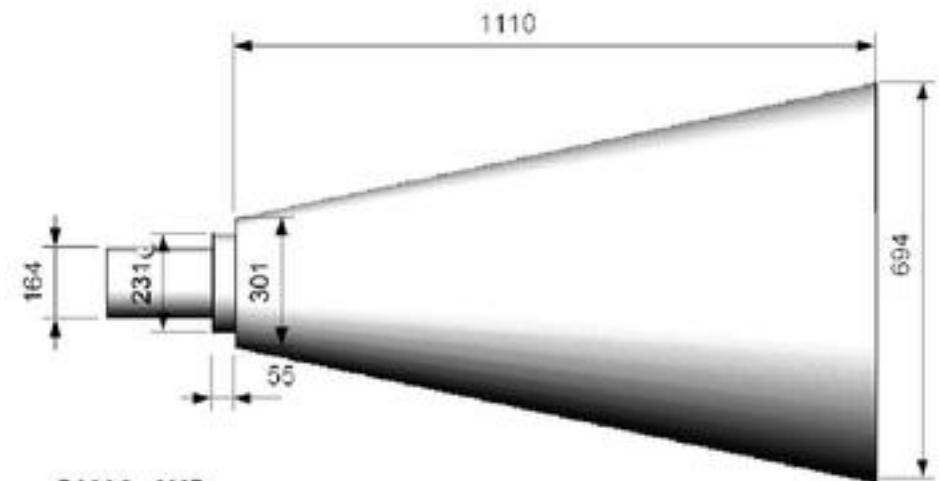

RA3AQ 2007

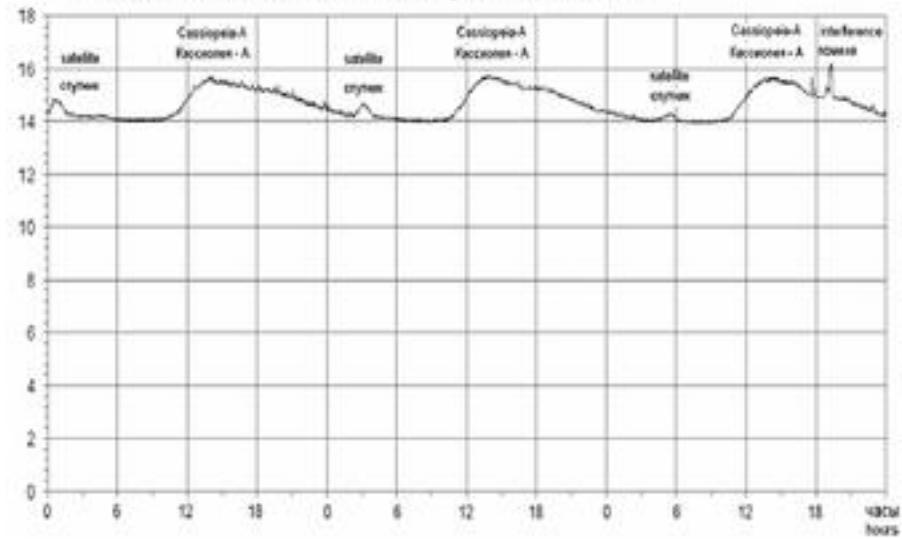T (K) Изменение шумовой температуры "холодного" рупора в течение трех суток, вызванное вращением Земли  
Noise temperature of the "cold" horn antenna. Change caused by Earth's rotation



## RTLSDR donglji

Ti dongli so originalno namenjeni sprejemu DVB-T (zemeljske digitalne televizije). V njih sta dve glavni komponenti: VF tuner cip in pa cip za demodulacijo in dekodiranje DVB-T, MPEGx itd. Kot demodulator/dekoder je v vecini donglov uporabljen Realtek RT2820, tunerskih cipov pa v donglih najdemo vec razlicnih.

Kitajci sicer podatke o svojih cipih drzijo v tajnosti, vendar pa je hekerjem z rikrazvojem (reverse engineering) uspelo ugotoviti vecino funkcij RT2820. Najzanimivejse je bilo odkritje, da ima ta cip tudi »debug« nacin, v katerem deluje samo kot A/D pretvornik, in posilja na USB surove I/Q vzorce, s hitrostjo do 2Ms/s.

Ko so podobno razvozljali se nekaj tuner cipov, so se na internetu kmalu pojavile programske knjiznice, ki so omogocale uporabo teh donglov kot univerzalnih sprejemnikov za frekvencno področje od priblizno 40MHz do 1500 in vec MHz. Ob ceni kakih 10 eur za kos, je njihova popularnost seveda eksplodirala.

# RTLSR donglji

## Slabe strani:

- samo 8 bitni A/D (v praksi se izkaze, da je to dovolj za mnogo svari!)
- lazni signali (predvsem harmoniki internega clock oscilatorja)
- nestabilnost (pregrevanje)
- slab oklop (vdor BC, GSM...)

## Vrste donglov (tuner cipi)

V praksi sta se kot najbolj uporabna izkazala tunerja **E4000** in **R820T**

### **E4000:**



- pokriva 40 do 2000MHz, vendar z luknjo okrog 1200MHz
- sum cca 2000K
- na voljo je »presvercan« datasheet
- vcasih zelo popularen, vendar cip ni vec v proizvodnji

### **R820T:** (in novejsa verzija R820T2)

- pokriva 30 do 1700MHz
- sum cca 500K
- ce se pregreje, neha delati nad 1200MHz

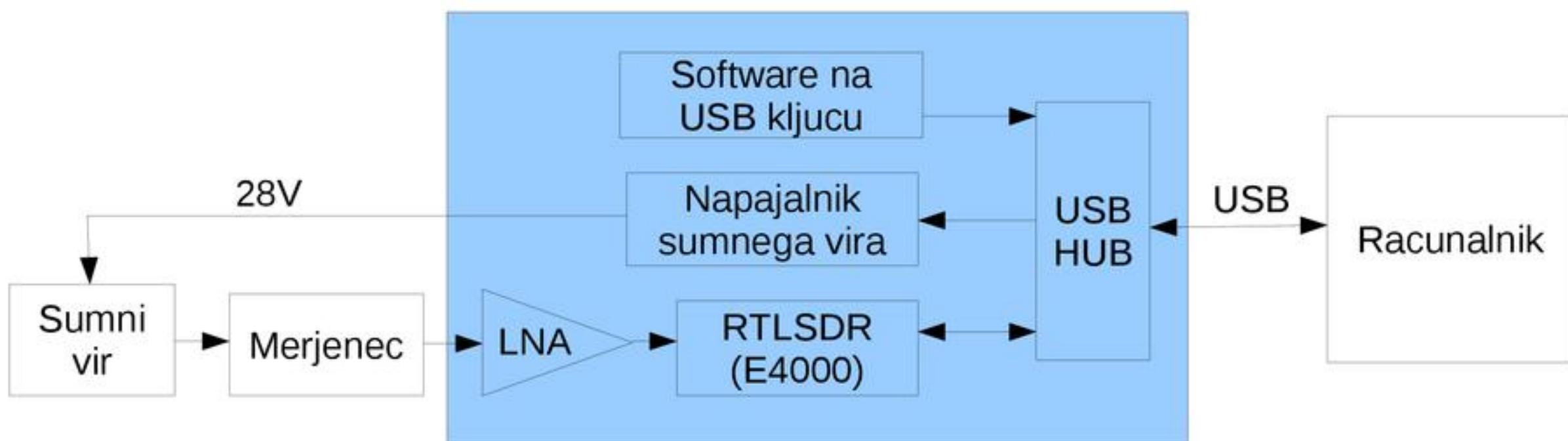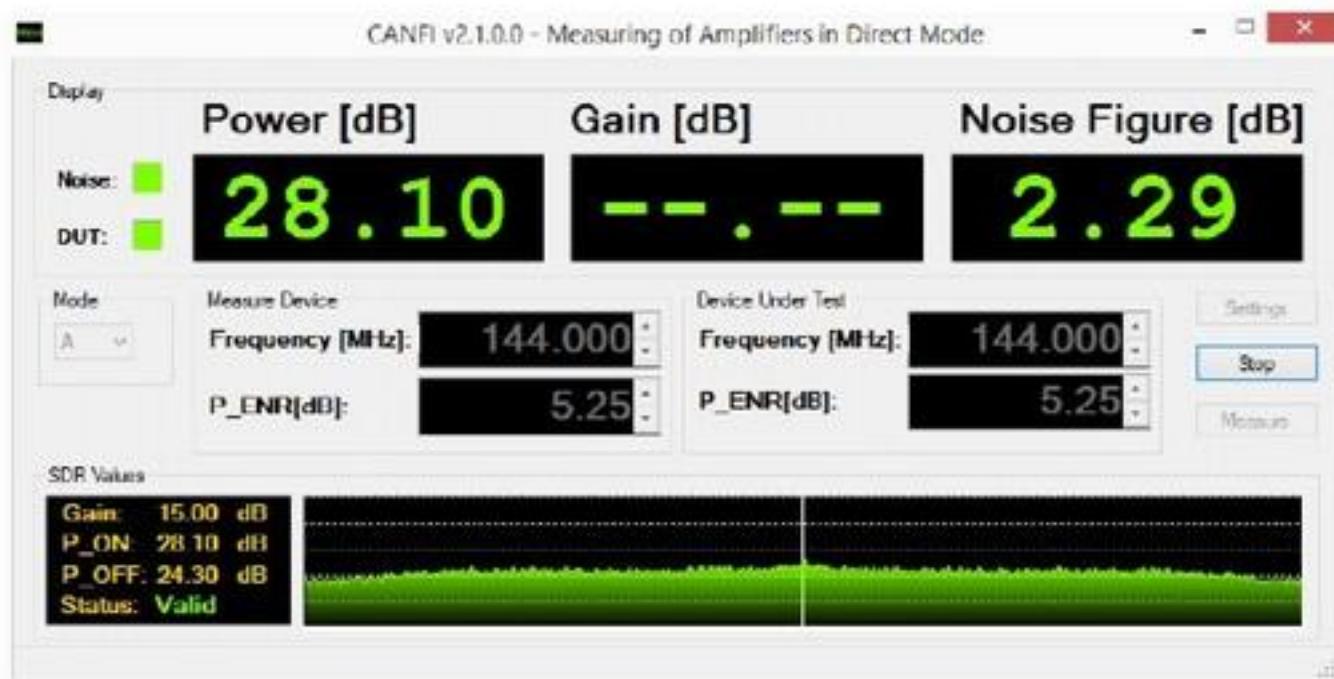
# CANFI

Resitev »na kljuc«: hardver in softver. Avtorji DL2ALF, DF9IC, DL8AAU


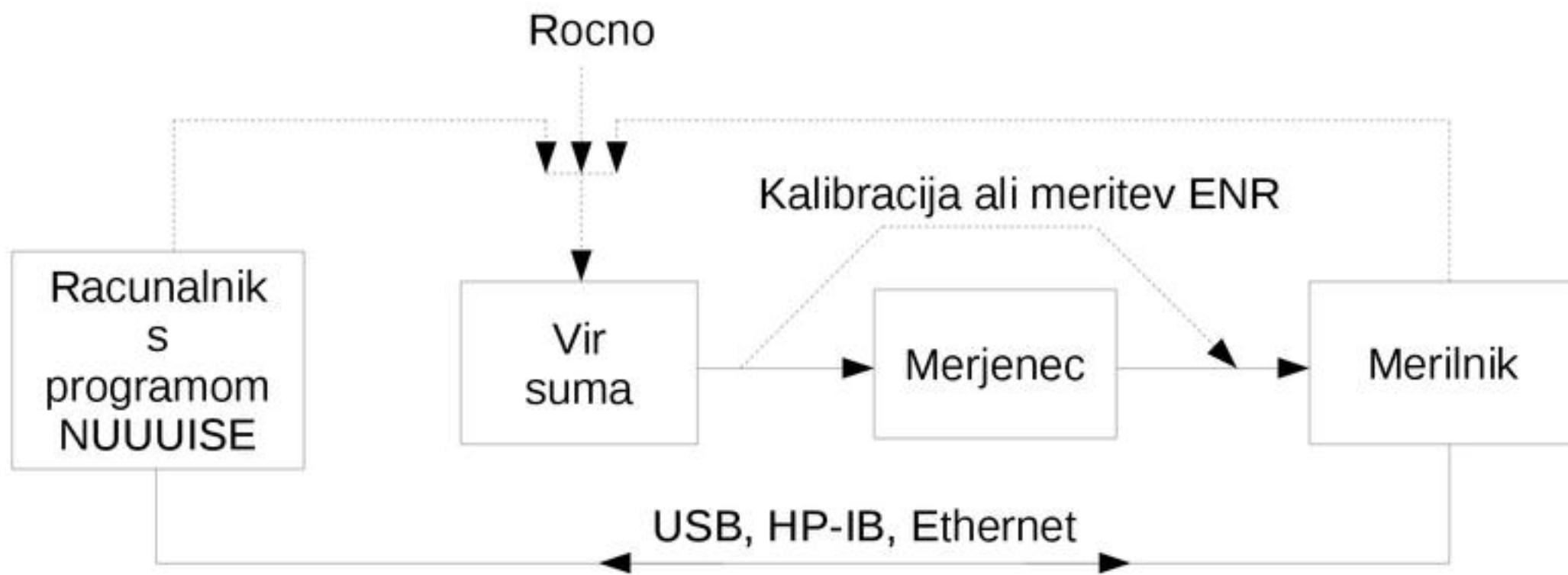
# Program NUUUISE

**Cilj:** dati uporabniku moznost, da se znajde in uporabi, kar ima



Vir suma:

- polprevodniški
- vroče/hladno
- nebo/zemlja
- ....

Upravljanje:

ročno ali auto na razlike nacine

Merilnik:

- RTLSDR dongle
- USRP-1
- HP 859x, 856x...
- Anritsu MS2721A
- Keysight n9344c

Meritve:

- moc suma (ENR)
- sumna temperatura
- moc suma iz predpostavljene sumne temperature merilnika

# Domaca izdelalva virov suma

- **»tazaresne« sumne diode:**

tezko dobavljive, ker se ne uporablajo v nobeni masovno proizvajani napravi

- **Zener diode:**

Dobre strani: poceni, masovno dostopne, robustne, velik nivo suma  
Slaba stran: mocnostni element, velika povrsina spoja/kapacitivnost, nad Ghz ali dva sum hitro pada


- **preboj B-E spoja v VF tranzitorjih:**

Dobra stran: uporaben sum do 15GHz in vec


Slaba stran: malo nizji nivo suma, vprasljiva zivljenska doba tranzistorja pri taksni »zlorabi«

# Domaca izdelalva virov suma

DF9IC (CANFI)

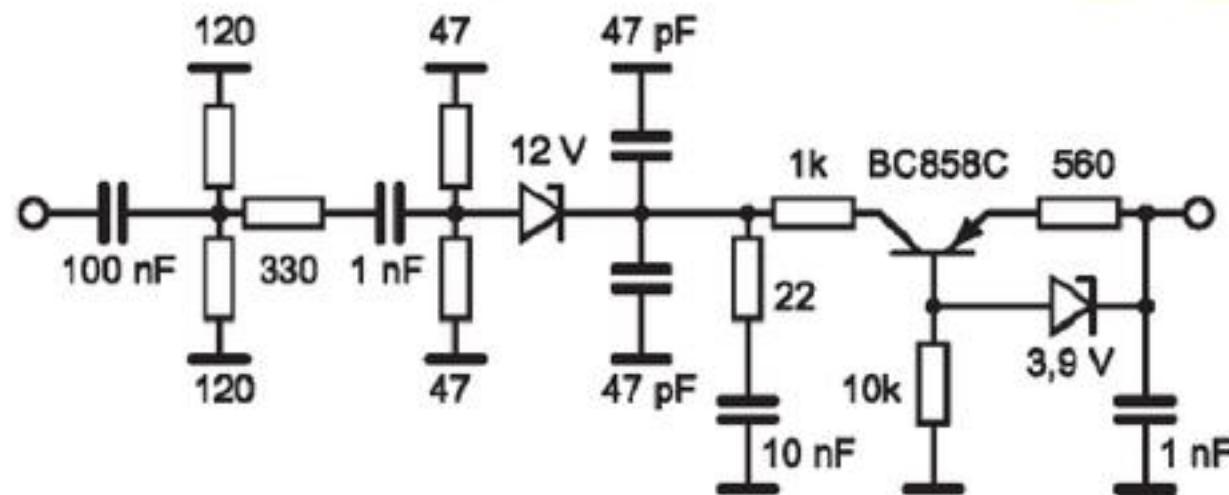

S57UUU

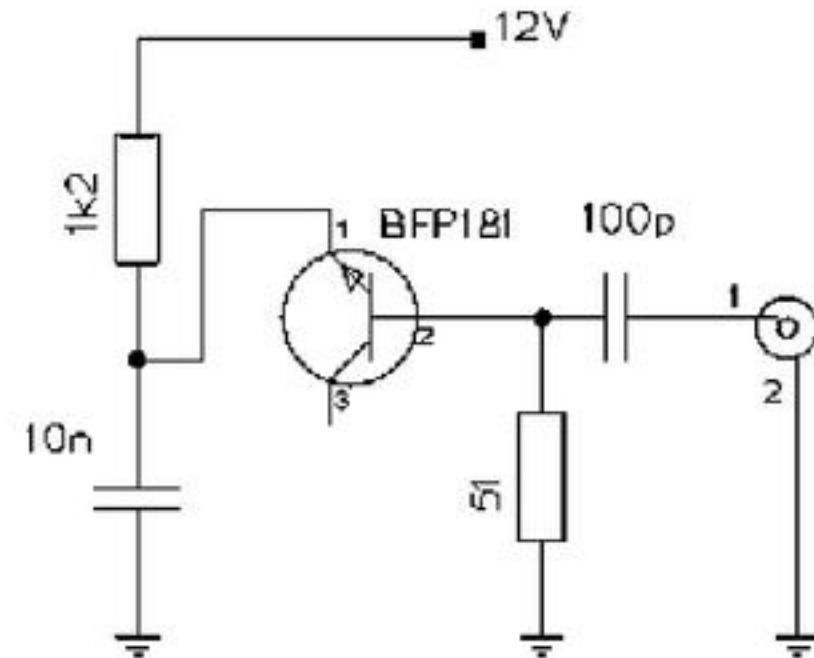

- zener dioda BZV55-12
- napajanje 28V
- do 2.5GHz
- 9000K Z ATENUATORJEM
- majhen  $\Delta\Gamma$

- VF tranzistor v B-E preboju
- 12V napajanje
- do >10GHz
- 20000K BREZ ATENUATORJA
- vekik  $\Delta\Gamma$ , potrebuje zunanji atenuator